

## Lista 4\*

MAT01168 – Matemática Aplicada II – 2015/1

**Exercício 1.** Um capacitor de capacidade  $C$  é carregado até que seu potencial seja  $\nu_0$ . Em  $t = 0$ , a chave do circuito da Figura 1 abaixo é fechada e o capacitor começa a descarregar através do resistor de resistência  $R$ . Use o método da transformada de Laplace para encontrar a carga  $q(t)$  no capacitor.

**Exercício 2.** Dado o circuito LC da Figura 2, encontre a corrente  $i(t)$  e faça seu gráfico, assumindo  $L = 1$  henry,  $C = 1$  farad, corrente inicial nula, carga inicial no capacitor nula e  $v(t) = u(t) - u(t-a)$ .

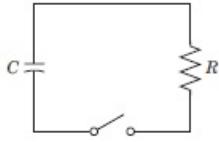


Figure 1: Exercício 1

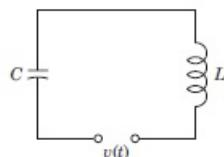


Figure 2: Exercício 2

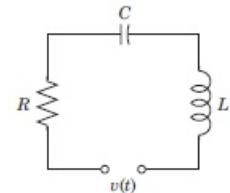


Figure 3: Exercício 3

**Exercício 3.** Dado o circuito RLC da Figura 3 acima, encontre a corrente  $i(t)$ , assumindo que a corrente e a carga iniciais sejam nulas e que  $R = 2 \Omega$ ,  $L = 1 H$ ,  $C = 1/2 F$  e

$$v(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } t \in (0, 2) \\ 0, & \text{se } t > 2 \end{cases}$$

**Exercício 4.** Dada a equação do movimento de um oscilador harmônico simples (OHS)

$$-ky(t) - \beta y'(t) + f_{\text{ext}} = my''(t), \quad (1)$$

calcule a resposta  $y(t)$  deste oscilador sujeito a forças externas  $f_{\text{ext}}$  do tipo dado abaixo. Considere  $m = 1$ ,  $k = 2$ ,  $\beta = 3$ ,  $y(0) = 0$  e  $y'(0) = 0$ .

$$(a) \quad f_{\text{ext}}(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } t \in [1, 2] \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (b) \quad f_{\text{ext}}(t) = \delta(t-1)$$

**Exercício 5.** Considere um OHS não amortecido, isto é,  $\beta = 0$  na equação diferencial associada (1). Suponha que este oscilador está sujeito a uma força externa dada por  $f_{\text{ext}} = F_0 \sin(\sqrt{k/m}t)$ .

- (a) Use o método da transformada de Laplace para calcular as oscilações forçadas  $y(t)$ , sabendo que  $y(0) = 0$  e  $y'(0) = 0$ .
- (b) Como se comporta o gráfico destas oscilações? Que fenômeno físico você identifica?

### RESPOSTAS

1.  $q(t) = C\nu_0 e^{-t/RC}$
2.  $i(t) = \sin t - \sin(t-a)u(t-a)$
3.  $i(t) = e^{-t} \sin t - u(t-2)e^{2-t} \sin(t-2)$
- 4a.  $y(t) = \frac{1}{2}[1 - 2e^{1-t} + e^{2-2t}]u(t-1) - \frac{1}{2}[1 - 2e^{2-t} + e^{4-2t}]$
- 4b.  $y(t) = [e^{1-t} - e^{2-2t}]u(t-1)$
5.  $\frac{F_0}{2k} [\sin(\sqrt{k/m}t) - \sqrt{k/m} \cos(\sqrt{k/m}t)]$

---

\*Reprodução da terceira lista sobre a transformada de Laplace da Prof. Irene Strauch, com alguns exercícios adicionais.